

Project VLSI 2: Knowles Adder 32-bit

Ομάδα 9

Γεώργιος Ταρνάρας - 1092751

Γεώργιος Σουκαράς - 1092660

ECE UPatras - 2025

1 Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός αθροιστή Knowles 32 bit. Ο αθροιστής θα υλοποιηθεί στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και στη συνέχεια θα γίνει η σύνθεση του κυκλώματος σε τεχνολογίες 45 και 7 nm με το εργαλείο σύνθεσης Genus. Επιπλέον, θα γίνει το placement και η διασύνδεση των standard cell του κυκλώματος με το εργαλείο Innovus. Τέλος, για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του αθροιστή το κύκλωμα θα περάσει από τα flows του Xcelium και Logic Equivalence Checking (LEC).


2 Αθροιστές δένδρου

Για τους αθροιστές μεγάλου εύρους ($N > 16$), η καθυστέρηση των αθροιστών πρόβλεψης (ή παράκαμψης, ή επιλογής) κρατούμενου κυριαρχείται από την καθυστέρηση που συνεπάγεται το πέρασμα του κρατούμενου από τα στάδια πρόβλεψης. Αυτή η καθυστέρηση μειώνεται με ένα δεύτερο στάδιο πρόβλεψης επί των μπλόκ που κάνουν την αρχική πρόβλεψη. Έτσι, μπορεί να κατασκευαστεί ένα πολυεπίπεδο δένδρο δομών πρόβλεψης και να επιτύχει λογαριθμική καθυστέρηση. Οι αθροιστές αυτού του είδους αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως αθροιστές δένδρου ή αθροιστές παράλληλου προθέματος και ο Knowles είναι ένας από αυτούς. Γενικά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις του δένδρου και κάθε μία βασίζεται σε διαφορετικούς συμβιβασμούς μεταξύ του πλήθους επιπέδων λογικής, του πλήθους πυλών, του βαθμού οδήγησης και της ποσότητας αγωγών διασύνδεσης.

Κυριότερες Αρχιτεκτονικές
1960: J. Sklansky– conditional adder
1973: Kogge-Stone adder
1980: Ladner-Fisher adder
1982: Brent-Kung adder
1987: Han Carlson adder
1999: S. Knowles

Ο Knowles στο paper "A Family of Adders" πρότεινε μία οικογένεια δικτύων ανάμεσα στα δέντρα Kogge-Stone (πολλοί αγωγοί) και Sklanky (high fanout). Σε αυτή την εργασία θα υλοποιήσουμε δένδρο με βαθμούς οδήγησης εξόδων $[2,1,1,1,1]$, το οποίο υποδιπλασιάζει

το πλήθος αγωγών στην τελική διαδρομή σε σχέση με ένα δένδρο Kogge Stone με κόστος το διπλασιασμό του φορτίου σε αυτούς τους αγωγούς.

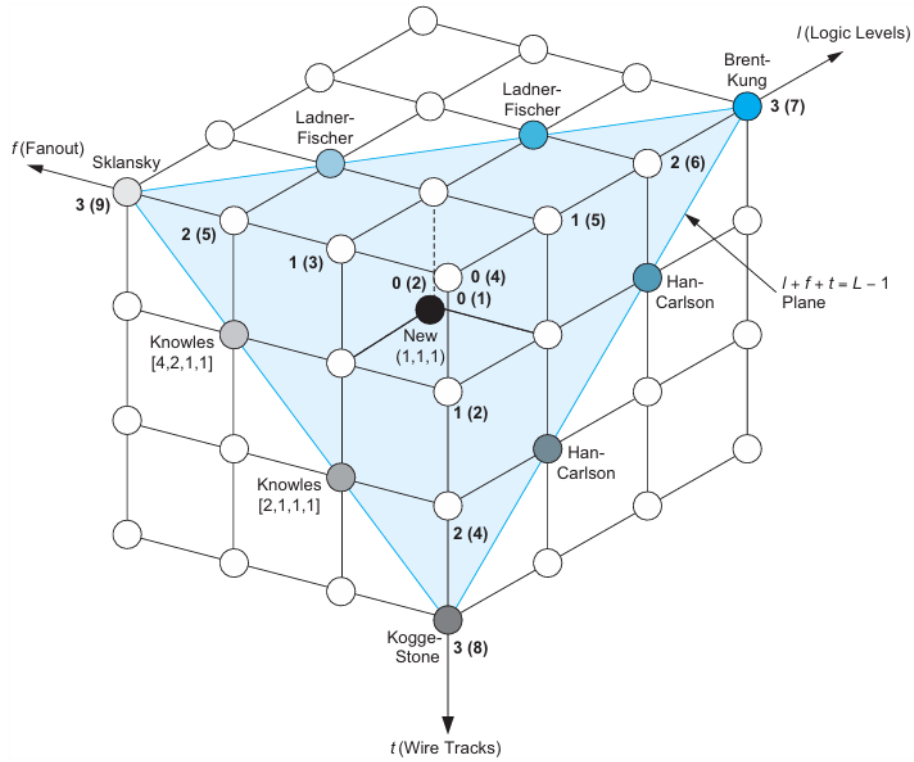

Σχήμα 1: Ταξινόμηση των αθροιστών δικτύου προθέματος


3 Δίκτυο PG

Για να υλοποιήσουμε τον αθροιστή θα πρέπει να υπολογίσουμε τα σήματα διάδοσης και γέννησης κρατούμενου για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$\begin{aligned} g_i &= A_i \cdot B_i \\ p_i &= A_i \oplus B_i \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} G_{i:j} &= G_{i:k} + P_{i:k} \cdot G_{k-1:j} \\ P_{i:j} &= P_{i:k} \cdot P_{k-1:j} \end{aligned} \quad (2)$$

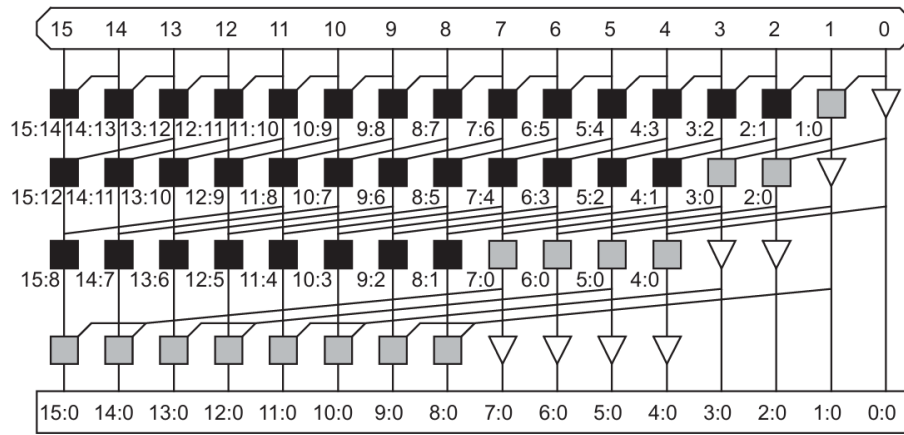
Σε έναν Knowles adder αυτό επιτυγχάνεται με το παρακάτω δίκτυο:



(e) Knowles [2,1,1,1]

Σχήμα 2: Δίκτυο [2,1,1,1] για 16 bit

Μπορούμε να επεκτήνουμε το παραπάνω δίκτυο στα 32 bit προσθέτοντας ένα επιπλέον στάδιο με βαθμό οδήγησης 1 και έτσι να κατασκευάσουμε μία δομή [2,1,1,1,1]. Τα κύτταρα που θα χρησιμοποιήσουμε εκτελούν τους παρακάτω υπολογισμούς.

 

Σχήμα 3: Μαύρο, γκρι κύτταρο, buffer

Τέλος το άθροισμα σε κάθε θέση υπολογίζεται με τη σχέση $S_i = P_i \oplus G_{i-1:0}$ και το κρατούμενο εξόδου $C_{out} = G_{N-1} + P_{N-1:0}C_{in}$.

4 Κύκλωμα υπολογισμού p, g - pg_calculation.vhd

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity pg_calculation is
5     generic ( m : integer := 32 );
6     port(
7         A, B : in  std_logic_vector( m-1 downto 0 );
8         P, G : out std_logic_vector( m-1 downto 0 )
9     );
10 end pg_calculation;
11

```

```

12 architecture my_arch of pg_calculation is
13     begin
14         generate_label:
15         for i in 0 to m-1 generate
16             P(i) <= A(i) XOR B(i);
17             G(i) <= A(i) AND B(i);
18         end generate;
19
20 end my_arch;

```

5 black_cell.vhd, grey_cell.vhd

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity black_cell is
5     port(
6         g1  : in std_logic; -- p_(k-1)_j
7         p1  : in std_logic; -- g_(k-1)_j
8         g0  : in std_logic; -- p_i_k
9         p0  : in std_logic; -- g_i_k
10        g2  : out std_logic; --g_i_j
11        p2  : out std_logic --p_i_j
12    );
13 end black_cell;
14
15 architecture my_arch of black_cell is
16     begin
17         g2 <= g1 OR ( p1 AND g0 );
18         p2 <= p1 AND p0;
19
20 end my_arch;

```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity gray_cell is
5     port(
6         g1  : in std_logic; -- p_i_k
7         p1  : in std_logic; -- g_i_k
8         g0  : in std_logic; -- g_(k-1)_j
9         g2  : out std_logic -- g_i_j
10    );
11 end gray_cell;
12
13 architecture my_arch of gray_cell is
14     begin
15         g2 <= g1 OR ( p1 AND g0 );
16

```

```
17 end my_arch;
```

6 Παραμετρική υλοποίηση stage που οδηγεί 1 άλλη στήλη - knowles_stage.vhd

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity knowles_stage is
6   generic(
7     k : integer := 32;
8     gn : integer := 1 --gray cell number
9   );
10  port(
11    P_in, G_in : in std_logic_vector( k-1 downto 0 );
12    P_out, G_out : out std_logic_vector( k-1 downto 0 )
13  );
14 end knowles_stage;
15
16 architecture my_arch of knowles_stage is
17
18   component black_cell is
19     port(
20       g1 : in std_logic; -- p_(k-1)_j
21       p1 : in std_logic; -- g_(k-1)_j
22       g0 : in std_logic; -- p_i_k
23       p0 : in std_logic; -- g_i_k
24       g2 : out std_logic; --g_i_j
25       p2 : out std_logic --p_i_j
26     );
27   end component;
28
29   component gray_cell is
30     port(
31       g1 : in std_logic; -- p_i_k
32       p1 : in std_logic; -- g_i_k
33       g0 : in std_logic; -- g_(k-1)_j
34       g2 : out std_logic -- g_i_j
35     );
36   end component;
37
38   begin
39
40     generate_buffer_label:
41     for j in 0 to gn-1 generate
42       P_out(j) <= P_in(j);
43       G_out(j) <= G_in(j);
44     end generate;
```

```

45
46 generate_gray_label:
47 for j in gn to 2*gn-1 generate
48     gray_j : gray_cell port map( G_in(j), P_in(j), G_in(j-gn), G_out(j) );
49     P_out(j) <= P_in(j);
50 end generate;
51
52 generate_black_label:
53 for j in 2*gn to k-1 generate
54     black_j : black_cell port map( G_in(j), P_in(j), G_in(j-gn), P_in(j-gn),
55     G_out(j), P_out(j) );
56 end generate;
57 end my_arch;

```

Από το Σχήμα 2 φαίνεται ότι ο αριθμός των γκρι κυττάρων και απομονωτών αυξάνεται εκθετικά σε κάθε στάδιο. Έτσι, σχεδιάσαμε μια παραμετρική υλοποίηση για τα πρώτα 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα έχουμε 1 απομονωτή, 1 γκρι κύτταρο και 30 μαύρα. Στο δεύτερο θα έχουμε 2 απομονωτές, 2 γκρι κύτταρα και 28 μαύρα κτλ.

7 Δίκτυο PG - knowles_pg_32.vhd

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity knowles_pg_32 is
5     port(
6         P, G : in  std_logic_vector( 31 downto 0 );
7         G_0   : out std_logic_vector( 31 downto 0 )
8     );
9 end knowles_pg_32;
10
11 architecture my_arch of knowles_pg_32 is
12
13     component knowles_stage is
14         generic(
15             k : integer := 32;
16             gn : integer := 1 --gray cell number
17         );
18         port(
19             P_in, G_in : in  std_logic_vector( k-1 downto 0 );
20             P_out, G_out : out std_logic_vector( k-1 downto 0 )
21         );
22     end component;
23
24     component gray_cell is
25         port(
26             g1 : in  std_logic; -- p_i_k
27             p1 : in  std_logic; -- g_i_k
28             g0 : in  std_logic; -- g_(k-1)_j

```

```

29     g2    : out std_logic -- g_i_j
30 );
31 end component;
32
33 signal P1, P2, P3, P4, G1, G2, G3, G4 : std_logic_vector( 31 downto 0 );
34
35 begin
36
37     -- stages
38     stage_0 : knowles_stage generic map(32, 1) port map( P, G, P1, G1 );
39     stage_1 : knowles_stage generic map(32, 2) port map( P1, G1, P2, G2 );
40     stage_2 : knowles_stage generic map(32, 4) port map( P2, G2, P3, G3 );
41     stage_3 : knowles_stage generic map(32, 8) port map( P3, G3, P4, G4 );
42
43     -- last stage buffers
44     generate_buffer_label:
45     for j in 0 to 15 generate
46         G_0(j) <= G4(j);
47     end generate;
48
49     -- last stage gray cells
50     generate_gray_label:
51     for j in 0 to 7 generate
52         gray_even : gray_cell port map( G4(16+2*j), P4(16+2*j), G4(2*j+1), G_0
(16+ 2*j) );
53         gray_odd  : gray_cell port map( G4(16+2*j+1), P4(16+2*j+1), G4(2*j+1),
G_0(16+ 2*j+1) );
54     end generate;
55
56 end my_arch;

```

Στα πρώτα 4 στάδια κάθε στήλη οδηγεί άλλη μία στήλη το πολύ. Στο τελευταίο στάδιο κάποιες στήλες οδηγούν άλλες δύο στήλες γιατί έχουμε δομή [2,1,1,1,1]. Ξεκινώντας από τις στήλες 16 και 17 τα γκρι κύτταρα τους οδηγούνται ανα δύο από την ίδια στήλη κατα αντιστοιχία με το Σχήμα 2.

8 Λογική υπολογισμού αθροίσματος και κρατούμενου εξόδου - sum_logic.vhd

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity sum_logic is
5     generic ( m : integer := 32 );
6     port(
7         P, C : in  std_logic_vector( m-1 downto 0 );
8         G_last: in  std_logic;
9         S : out std_logic_vector( m-1 downto 0 );
10        Cout : out std_logic
11    );

```

```

12 end sum_logic;
13
14 architecture my_arch of sum_logic is
15     begin
16         generate_label:
17         for i in 0 to m-1 generate
18             S(i) <= C(i) XOR P(i);
19         end generate;
20
21         Cout <= ( P(m-1) AND C(m-1) ) OR G_last;
22
23 end my_arch;

```

9 Τελικό κύκλωμα αθροιστή - knowles_adder32.vhd

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity knowles_adder32 is
5     port(
6         A, B : in  std_logic_vector( 31 downto 0 );
7         Cin  : in std_logic;
8         S    : out std_logic_vector( 31 downto 0 );
9         Cout : out std_logic
10    );
11 end knowles_adder32;
12
13 architecture my_arch of knowles_adder32 is
14
15     component pg_calculation is
16         generic ( m : integer := 32 );
17         port(
18             A, B : in  std_logic_vector( m-1 downto 0 );
19             P, G : out std_logic_vector( m-1 downto 0 )
20         );
21     end component;
22
23     component knowles_pg_32 is
24         port(
25             P, G : in  std_logic_vector( 31 downto 0 );
26             G_0 : out std_logic_vector( 31 downto 0 )
27         );
28     end component;
29
30     component sum_logic is
31         generic ( m : integer := 32 );
32         port(
33             P, C : in  std_logic_vector( m-1 downto 0 );
34             G_last: in  std_logic;

```



```

35     S    : out std_logic_vector( m-1 downto 0 );
36     Cout  : out std_logic
37 );
38 end component;
39
40 signal P_int, G_int : std_logic_vector( 32 downto 0 );
41 signal G_0_int : std_logic_vector( 31 downto 0 );
42
43 begin
44     P_int(0) <= '0';
45     G_int(0) <= Cin;
46     pg_calc : pg_calculation generic map(32) port map(A, B, P_int(32 downto
47 1), G_int(32 downto 1) );
48     pg_logic : knowles_pg_32 port map( P_int(31 downto 0), G_int(31 downto 0),
49 G_0_int );
50     sum : sum_logic generic map(32) port map( G_0_int, P_int(32 downto 1),
51 G_int(32), S, Cout );
52 end my_arch;

```

Αρχικά γίνεται ο υπολογισμός των σημάτων διάδοσης και γέννησης κρατουμένου με βάση τα δεδομένα εισόδου. Τα p_i, g_i περνούν μέσα από το PG δίκτυο και έτσι παράγονται τα $G_{i:0}$ σήματα. Τέλος, υπολογίζεται το άθροισμα. Για να περάσουμε το κύκλωμα από τα διάφορα flows προσθέτουμε καταχωρητές εισόδου/εξόδου.

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity knowles_adder32_reg is
5     port(
6         A, B : in  std_logic_vector( 31 downto 0 );
7         Cin  : in  std_logic;
8         clk, rst    : in std_logic;
9         S : out std_logic_vector( 31 downto 0 );
10        Cout : out std_logic
11    );
12 end knowles_adder32_reg;
13
14
15 architecture my_arch of knowles_adder32_reg is
16
17     component QD
18         generic (n:integer:=4);
19         PORT(q:in std_logic_vector(n-1 downto 0);
20             clk,rst:std_logic;
21             d:out std_logic_vector(n-1 downto 0));
22     end component;
23
24     component knowles_adder32
25     port(
26         A, B : in  std_logic_vector( 31 downto 0 );
27         Cin  : in  std_logic;

```

```


28     S    : out std_logic_vector( 31 downto 0 );
29     Cout  : out std_logic
30 );
31 end component;
32
33 signal A_Q, B_Q, S_Q: std_logic_vector(31 downto 0);
34 signal Cin_Q, Cout_Q, CoutVec, CinVec: std_logic_vector(1 downto 0);
35
36 begin
37     CinVec(1) <= Cin;
38     CinVec(0) <= '0';
39     Reg1: QD generic map(32) port map(A, clk, rst, A_Q);
40     Reg2: QD generic map(32) port map(B, clk, rst, B_Q);
41     Reg3: QD generic map(2) port map(CinVec, clk, rst, Cin_Q);
42     Knowles: knowles_adder32 port map(A_Q, B_Q, Cin_Q(1), S_Q, Cout_Q(1));
43     Cout_Q(0) <= '0';
44     Reg4: QD generic map(32) port map(S_Q, clk, rst, S);
45     Reg5: QD generic map(2) port map(Cout_Q, clk, rst, CoutVec);
46     Cout <= CoutVec(1);
47 end my_arch;

```

10 Προσομοίωση στο Modelsim

Η ορθή λειτουργία του αθροιστή επιβεβαιώθηκε με προσομοίωση στο modelsim. Οι τιμές των εισόδων και οι αντίστοιχες τιμές των εξόδων συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

A	B	Cin	S	Cout
00000000	FFFFFFFF	0	FFFFFFFF	0
00000000	FFFFFFFF	1	00000000	1
FFFFFFFF	FFFFFFFF	1	FFFFFFFF	1
FFFF8000	32100000	1	320F8001	1
12345678	22222221	0	34567899	0
12345678	EDCBA000	0	FFFFF679	0

 


Σχήμα 4: modelsim simulation

11 Genus

11.1 Τεχνολογία 45nm

Synthesis

Το τελικό κύκλωμα που προκύπτει στο γραφικό περιβάλλον μετά την σύνθεση είναι το ακόλουθο:

 

Σχήμα 5: syn_opt 45nm

Area

Εκτελώντας την εντολή "report area", προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 2559 τ.μ .

```
@genus:root: 132> report area
=====
Generated by:      Genus(TM) Synthesis Solution 22.13-s093_1
Generated on:      Jul 06 2025 01:43:00 pm
Module:            knowles_adder32_reg
Technology libraries:  slow_1v0
                   pll_0.0
                   CDK_S128x16 0.0
                   CDK_S256x16 0.0
                   CDK_R512x16 0.0
                   physical_cells
Operating conditions:  slow
Interconnect mode:    global
Area mode:            physical library
=====

```

Instance	Module	Cell Count	Cell Area	Net Area	Total Area
knowles_adder32_reg		507	1978.624	580.573	2559.196

Σχήμα 6: report area 45nm

Power

Εκτελώντας την εντολή "report power", προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση καταναλώνει συνολική ισχύ $1.42mW$.

```
Instance: /knowles_adder32_reg
Power Unit: W
PDB Frames: /stim#0/frame#0
```

Category	Leakage	Internal	Switching	Total	Row%
memory	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
register	4.01815e-08	7.94368e-04	8.77484e-05	8.82157e-04	62.13%
latch	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
logic	7.83545e-08	2.68733e-04	2.38349e-04	5.07160e-04	35.72%
bbox	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
clock	0.00000e+00	0.00000e+00	3.05640e-05	3.05640e-05	2.15%
pad	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
pm	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
Subtotal	1.18536e-07	1.06310e-03	3.56661e-04	1.41988e-03	100.00%
Percentage	0.01%	74.87%	25.12%	100.00%	100.00%

Σχήμα 7: report power 45nm

Timing

Εκτελώντας την εντολή "report timing", έχοντας θέσει την περίοδο $T = 1.5ns$, προκύπτει μηδενικό slack, επομένως αξιοποιείται ολόκληρη η περίοδος για την άθροιση χωρίς να σπαταλάται χρόνος.

```
Capture      Launch
Clock Edge:+ 1500      0
Src Latency:+ 0         0
Net Latency:+ 0 (I)    0 (I)
Arrival:=    1500      0

Setup:-      263
Required Time:- 1237
Launch Clock:- 0
Data Path:-   1237
Slack:=      0
```


#	Timing Point	Flags	Arc	Edge	Cell	Fanout	Load	Trans	Delay	Arrival	Instance
#						(fF)	(ps)	(ps)	(ps)	(ps)	Location
	Reg1_d_reg[0]/CK	-	-	R	(arrival)	98	-	0	0	0	(--)
	Reg1_d_reg[0]/QN	-	CK->QN	F	DFFRX4	1	8.5	56	355	355	(--)
	g7457_3680/Y	-	B->Y	R	NOR2X6	1	8.5	70	54	409	(--)
	g7405_1666/Y	-	A->Y	F	NOR2X6	2	9.5	49	53	462	(--)
	g7233_5122/Y	-	A1->Y	R	OAI21X4	2	12.9	141	99	552	(--)
	g7221/Y	-	A->Y	F	CLKDIVX6	3	16.8	76	82	634	(--)
	g7209_6161/Y	-	B->Y	R	NOR2X6	1	8.4	71	60	694	(--)
	g7175_7482/Y	-	B->Y	F	NOR2X6	3	12.3	61	54	748	(--)
	g7169_5115/Y	-	B->Y	R	NOR2X4	1	8.4	90	66	814	(--)
	g7156_3680/Y	-	B->Y	F	NOR2X6	4	14.0	80	63	877	(--)
	g7135_1881/Y	-	A1->Y	F	OAI21X4	3	10.9	82	170	1047	(--)
	g7109_2346/Y	-	A2->Y	R	OAI31X1	1	5.4	309	190	1237	(--)
	Reg4_d_reg[16]/SE	<<<	-	R	SDFFRHQX1	1	-	-	0	1237	(--)

Σχήμα 8: report timing 45nm

11.2 Τεχνολογία 7nm

Synthesis

Το τελικό κύκλωμα που προκύπτει στο γραφικό περιβάλλον μετά την σύνθεση είναι το ακόλουθο:

 

Σχήμα 9: syn_opt 7nm

Area

Εκτελώντας την εντολή "report area", προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 58 τ.μ .

```
@genus:root: 132> report area
=====
Generated by:      Genus(TM) Synthesis Solution 22.13-s093_1
Generated on:      Jul 06 2025  01:59:34 pm
Module:            knowles_adder32_reg
Technology libraries:
  asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT_TT_ccs_211120 1.0
  asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_SS_ccs_211120 1.0
  asap7sc7p5t_SEQ_RVT_TT_ccs_220123 1.0
  asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT_TT_ccs_211120 1.0
  asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_SS_ccs_211120 1.0
  asap7sc7p5t_SEQ_RVT_TT_ccs_220123 1.0
Operating conditions: PVT_0P7V_25C (balanced_tree)
Wireload mode:        enclosed
Area mode:            timing library
=====
  Instance      Module  Cell Count  Cell Area  Net Area  Total Area  Wireload
-----
knowles_adder32_reg  393    58,189    0.000    58,189  <none> (D)
```

Σχήμα 10: report area 7nm

Power

Εκτελώντας την εντολή "report power", προκύπτει ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση καταναλώνει συνολική ισχύ $0.53mW$.

```
Instance: /knowles_adder32_reg
Power Unit: W
PDB Frames: /stim#0/frame#0
```

Category	Leakage	Internal	Switching	Total	Row%
memory	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
register	2.98828e-08	3.90907e-04	8.75875e-06	3.99695e-04	75.40%
latch	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
logic	7.94963e-08	3.03250e-05	4.00043e-05	7.04088e-05	13.28%
bbox	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
clock	0.00000e+00	0.00000e+00	6.00250e-05	6.00250e-05	11.32%
pad	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
pm	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00%
Subtotal	1.09379e-07	4.21232e-04	1.08788e-04	5.30129e-04	100.00%
Percentage	0.02%	79.46%	20.52%	100.00%	100.00%

Σχήμα 11: report power 7nm

Timing

Εκτελώντας την εντολή "report timing", έχοντας θέσει την περίοδο $T = 0.4ns$, προκύπτει $slack = 2ps$, επομένως αμελητέο μέρος της περιόδου δεν αξιοποιείται από το κύκλωμα.

```
Clock Edge:= 400 0
Src Latency:= 0 0
Net Latency:= 0 (I) 0 (I)
Arrival:= 400 0
Setup:= 25
Required Time:= 375
Launch Clock:= 0
Data Path:= 374
Slack:= 2
```

#	Timing Point	Flags	Arc	Edge	Cell	Fanout	Load (ff)	Trans (ps)	Delay (ps)	Arrival (ps)	Instance Location
Reg2_d_reg[0]/CLK	-	-	R	(arrival)		98	-	0	0	0	(-)
Reg2_d_reg[0]/QN	-	CLK->QN F			DFFASRHQX1_ASAP7_75t_R	1	2.0	32	60	60	(-)
q5937/CON	-	B->CON R			Px1_ASAP7_75t_R	1	0.4	33	26	86	(-)
q574	-	A->Y F			TNVP57_ASAP7_75t_R	2	1.4	28	26	112	(-)
q5621_6417/Y	-	C->Y R			NAND3xp33_ASAP7_75t_R	1	0.5	19	18	130	(-)
q5603_8246/Y	-	B->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	3	2.0	29	21	150	(-)
q5583_5477/Y	-	A->Y R			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	1	0.5	17	16	167	(-)
q5587_9315/Y	-	A->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	3	1.8	27	18	185	(-)
q5574_5122/Y	-	B->Y R			NAND2xp33_ASAP7_75t_R	1	0.5	22	20	204	(-)
q5565_7410/Y	-	A->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	2	0.9	17	14	218	(-)
q5552_9315/Y	-	A->Y R			NAND3xp33_ASAP7_75t_R	1	0.5	19	13	231	(-)
q5542_2802/Y	-	B->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	2	0.8	16	14	245	(-)
q5519_7410/Y	-	A->Y R			NOR2xp33_ASAP7_75t_R	3	1.1	34	22	267	(-)
q5508_7098/Y	-	B->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	2	1.5	27	22	289	(-)
q5492_5107/Y	-	B->Y R			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	1	0.5	18	14	303	(-)
q5483_1881/Y	-	B->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	2	1.3	21	17	320	(-)
q5464_6783/Y	-	B->Y R			NAND2xp33_ASAP7_75t_R	1	0.5	35	18	338	(-)
q5463_4319/Y	-	B->Y F			NAND2xp5_ASAP7_75t_R	1	1.0	22	18	356	(-)
q5449_2398/Y	-	A->Y R			XNOR2xp5_ASAP7_75t_R	1	0.6	32	17	374	(-)
Reg1_d_reg[0]/D	<<<	-	R		DFFASRHQX1_ASAP7_75t_R	1	-	-	0	374	(-)

Σχήμα 12: report timing 7nm

12 LEC

Αυτό σημαίνει ότι το RTL design στη VHDL και το gate level design που παράγει το Genus έχουν την ίδια συμπεριφορά.


```
LEC> report verification
```

Verification Report	
Category	Count
1. Non-standard modeling options used:	0
2. Incomplete verification:	0
3. User modification to design:	0
4. Conformal Constraint Designer clock domain crossing checks recommended:	0
5. Design ambiguity:	0
6. Compare Results:	PASS

Σχήμα 13: Logic Equivalence Checking report


13 Xcelium

Φτιάξαμε το testbench σε verilog και χρησιμοποιήσαμε το xcelium για να προσομοιώσουμε το κύκλωμα που παράγει το genus (σε gate level). Για το clock χρησιμοποιήσαμε 50 % duty cycle με περίοδο 1.5ns όπως έγινε στη σύνθεση στα 45nm.

 

Σχήμα 14: Waveform window

A	B	Cin	S	Cout
000000FF	00000001	0	00000100	0
12340000	43210000	1	55550001	0
FFFFFFFF	0001FFFF	1	0001FFFF	1
ABCD0000	12340001	0	BE010001	0

 


Σχήμα 15: Είσοδοι-Έξοδοι

Ο αθροιστής δίνει σωστά αποτελέσματα και έτσι επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του. Ωστόσο, η έξοδος δεν εμφανίζεται στην ακμή του ρολογιού αλλά καθυστερεί λίγο κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο λάθος μας κατά τη ρύθμιση του xcelium.

14 Innovus

Το τελικό κύκλωμα, με χρήση τεχνολογίας 45 nm, στο innovus μετά το post route optimization και της προσθήκης των filler cells είναι το ακόλουθο:

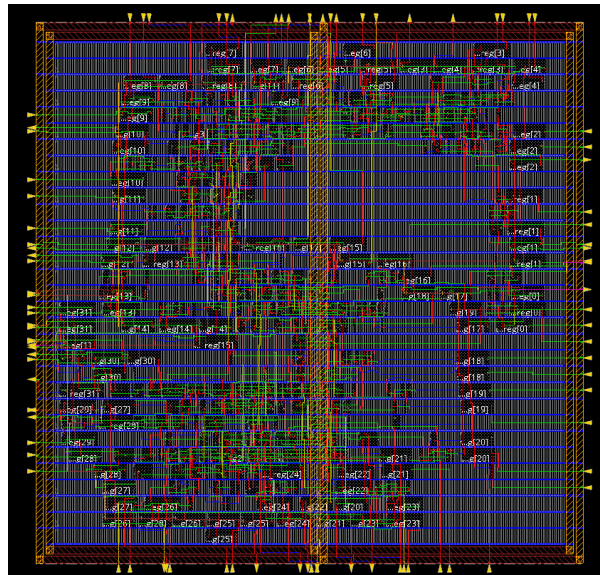

Σχήμα 16: Τλοποίηση στο innovus με τεχνολογία 45nm

Timing

Εκτελώντας την εντολή "report_timing":

```
Path 1: VIOLATED Setup Check with Pin Reg4_d_reg[26]/CK
Endpoint: Reg4_d_reg[26]/D (^) checked with leading edge of 'clk'
Beginpoint: Reg2_d_reg[0]/Q (^) triggered by leading edge of 'clk'
Path Groups: {clk}
Analysis View: worst_case
Other End Arrival Time -0.001
- Setup 0.142
+ Phase Shift 1.500
= Required Time 1.357
- Arrival Time 1.398
= Slack Time -0.041
Clock Rise Edge 0.000
+ Clock Network Latency (Prop) -0.000
= Beginpoint Arrival Time -0.000
```

Instance	Arc	Cell	Delay	Arrival Time	Required Time
Reg2_d_reg[0]	CK ^			-0.000	-0.041
Reg2_d_reg[0]	CK ^ -> Q ^	DFFRX1	0.319	0.318	0.278
g7457_3680	A ^ -> Y v	NOR2X1	0.053	0.371	0.330
g7405_1666	A v -> Y ^	NOR2X1	0.070	0.441	0.400
g7233_5122	A1 ^ -> Y v	OAI21X1	0.084	0.525	0.484
FE_OFC8_n_201	A v -> Y ^	INVX1	0.078	0.603	0.562
g7209_6161	B ^ -> Y v	NOR2X1	0.054	0.657	0.616
g7175_7482	B v -> Y ^	NOR2X1	0.084	0.742	0.701
g7169_5115	B ^ -> Y v	NOR2X1	0.080	0.822	0.781
g7156_3680	B v -> Y ^	NOR2X2	0.084	0.906	0.865
g7149_6161	B ^ -> Y ^	OR2X1	0.109	1.015	0.974
g7136_6260	A ^ -> Y v	NAND2X2	0.107	1.122	1.081
g7111_6131	A1N v -> Y v	OAI2BB1X1	0.160	1.282	1.241
g7092_6260	S0 v -> Y ^	MXI2XL	0.116	1.398	1.357
Reg4_d_reg[26]	D ^	DFFRHQX1	0.000	1.398	1.357

Σχήμα 17: report_timing

Geometry check

Εκτελώντας την εντολή "verifyConnectivity -type all " βλέπουμε ότι δεν γίνεται καμία παραβίαση:


```

innovus 40> verifyConnectivity -type all
VERIFY_CONNECTIVITY use new engine.

***** Start: VERIFY CONNECTIVITY *****
Start Time: Wed Jul 9 22:19:05 2025

Design Name: knowles_adder32_reg
Database Units: 2000
Design Boundary: (-28.9000, -28.5950) (28.9000, 28.5950)
Error Limit = 1000; Warning Limit = 50
Check all nets

Begin Summary
  Found no problems or warnings.
End Summary

End Time: Wed Jul 9 22:19:06 2025
Time Elapsed: 0:00:01.0

***** End: VERIFY CONNECTIVITY *****
Verification Complete : 0 Viols. 0 Wrngs.
(CPU Time: 0:00:00.0 MEM: 0.000M)
1

```

Σχήμα 18: verifyConnectivity -type all

DRC

Εκτελώντας τις εντολές "verify_drc", "highlight_drc" βλέπουμε 32 παραβιάσεις πάνω στα stripes στη μέση του κυκλώματος. Αυτό μπορεί να γίνεται επειδή τα μέταλλα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους ή επειδή θα έπρεπε να είναι πιο πλατιά ή και για κάποιο άλλο λόγο:

```

innovus 41> verify_drc
#-check_same_via_cell true # bool, default=false, user setting
*** Starting Verify DRC (MEM: 2742.6) ***

VERIFY DRC ..... Starting Verification
VERIFY DRC ..... Initializing
VERIFY DRC ..... Deleting Existing Violations
VERIFY DRC ..... Creating Sub-Areas
VERIFY DRC ..... Using new threading
VERIFY DRC ..... Sub-Area: {-28.900 -28.595 28.900 28.595} 1 of 1
VERIFY DRC ..... Sub-Area : 1 complete 32 Viols.

Verification Complete : 32 Viols.


Violation Summary By Layer and Type:

          Short  Totals
Metal1    32     32
Totals    32     32

*** End Verify DRC (CPU TIME: 0:00:00.1 ELAPSED TIME: 0:00:00.0 MEM: 256.1M) ***
1

```

Σχήμα 19: verify_drc

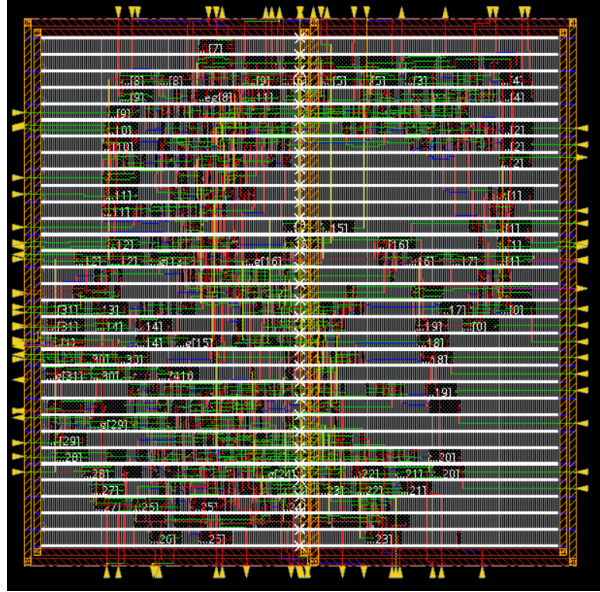

Σχήμα 20: highlight_drc

Αναφορές

- [1] Neil Weste, David Harris *Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS VLSI, 4th edition.*
- [2] Simon Knowles *A Family of adders, IEEE, 2001.*
- [3] Kostas Vitoroulis, 2006. Presented to Dr. A. J. Al-Khalili. Concordia University. *Parallel prefix adders.*